Załącznik nr 6

Zestawienie przewodów oraz ich zakończeń koniecznych do realizacji projektu oświetlenia technologicznego

Nr obwodu	Typ przewodu	Zakończenie A	Punkt A	Punkt B	Zakończenie B
DMX001	DMX	DMX wtyk męski	00 - ROT	90 - Sterownia	DMX gniazdo męskie
DMX002		j.w.	00 - ROT	90 - Sterownia	j.w.
DMX111		DMX gniazdo żeńskie	11 - Most oświetleniowy nr 1	90 - Sterownia	j.w.
DMX121		j.w.	12 - Most oświetleniowy nr 2	90 - Sterownia	j.w.
DMX131		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	90 - Sterownia	j.w.
DMX132		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	90 - Sterownia	j.w.
DMX141		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	90 - Sterownia	j.w.
DMX142		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	90 - Sterownia	j.w.
DMX151		DMX gniazdo żeńskie	15 - Wieża lewa	90 - Sterownia	j.w.
DMX161		j.w.	16 - Wieża prawa	90 - Sterownia	j.w.
DMX171		j.w.	17 – Reling lewy sceny	90 - Sterownia	j.w.
DMX181		j.w.	18 – Reling prawy sceny	90 - Sterownia	j.w.
DMX311		j.w.	31 - Kulisa lewa	90 - Sterownia	j.w.
DMX321		j.w.	32 - Kulisa prawa	90 - Sterownia	j.w.
DMX331		j.w.	33 - Zascenie	90 - Sterownia	j.w.
DMX911		DMX gniazdo męskie	91 - Stanowisko operatora I	90 - Sterownia	j.w.
DMX912		j.w.	91 - Stanowisko operatora I	90 - Sterownia	j.w.
DMX913		j.w.	91 - Stanowisko operatora I	90 - Sterownia	j.w.

Nr obwodu	Typ przewodu	Zakończenie A	Punkt A	Punkt B	Zakończenie B
DMX914		j.w.	91 - Stanowisko operatora I	90 - Sterownia	j.w.
DMX921		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	90 - Sterownia	j.w.
DMX922		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	90 - Sterownia	j.w.
DMX923		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	90 - Sterownia	j.w.
DMX924		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	90 - Sterownia	j.w.
ETH001	ETHERNET MIN. CAT. 6 PoE Class I	Ethernet wtyk odpowiedni do typu przewodu	00 - ROT	90 - Sterownia	Ethernet gniazdo odpowiednie do typu przewodu w patchpanelu
ETH002		j.w.	00 - ROT	90 - Sterownia	j.w.
ETH111		Ethernet gniazdo odpowiednie do typu przewodu	11 - Most oświetleniowy nr 1	90 - Sterownia	j.w.
ETH112		j.w.	11 - Most oświetleniowy nr 1	90 - Sterownia	j.w.
ETH121		j.w.	12 - Most oświetleniowy nr 2	90 - Sterownia	j.w.
ETH122		j.w.	12 - Most oświetleniowy nr 2	90 - Sterownia	j.w.
ETH131		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	90 - Sterownia	j.w.
ETH132		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	90 - Sterownia	j.w.
ETH141		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	90 - Sterownia	j.w.
ETH142		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	90 - Sterownia	j.w.
ETH151		Ethernet gniazdo odpowiednie do typu przewodu	15 - Wieża lewa	90 - Sterownia	j.w.
ETH161		j.w.	16 - Wieża prawa	90 - Sterownia	j.w.
ETH171		j.w.	17 – Reling lewy sceny	90 - Sterownia	j.w.
ETH181		j.w.	18 – Reling prawy sceny	90 - Sterownia	j.w.
ETH311		j.w.	31 - Kulisa lewa	90 - Sterownia	j.w.
ETH312		j.w.	31 - Kulisa lewa	90 - Sterownia	j.w.

Nr obwodu	Typ przewodu	Zakończenie A	Punkt A	Punkt B	Zakończenie B
ETH321		j.w.	32 - Kulisa prawa	90 - Sterownia	j.w.
ETH322		j.w.	32 - Kulisa prawa	90 - Sterownia	j.w.
ETH331		j.w.	33 - Zascenie	90 - Sterownia	j.w.
ETH332		j.w.	33 - Zascenie	90 - Sterownia	j.w.
ETH911		j.w.	91 - Stanowisko operatora I	90 - Sterownia	j.w.
ETH912		j.w.	91 - Stanowisko operatora I	90 - Sterownia	j.w.
ETH913		j.w.	91 - Stanowisko operatora I	90 - Sterownia	j.w.
ETH914		j.w.	91 - Stanowisko operatora I	90 - Sterownia	j.w.
ETH921		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	90 - Sterownia	j.w.
ETH922		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	90 - Sterownia	j.w.
ETH923		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	90 - Sterownia	j.w.
ETH924		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	90 - Sterownia	j.w.
NR001	Przewód elektryczny, miedziany, wg wytycznych z projektu elektrycznego nie mniej niż 3x2,5 cm2	Podwójne gniazdo prądowe DIN	00 - ROT	00 - ROT	Bezpiecznik 10A zasilany z automatycznego przełącznika fazowego
NR111		Podwójne gniazdo prądowe	01 - Most oświetleniowy nr 1	00 - ROT	Bezpiecznik 16A
NR121		j.w.	02 - Most oświetleniowy nr 2	00 - ROT	j.w.
NR131		j.w.	03 - Most oświetleniowy nr 3	00 - ROT	j.w.
NR141		j.w.	04 - Most oświetleniowy nr 4	00 - ROT	j.w.
NR901		Podwójne gniazdo prądowe	90 - Sterownia	00 - ROT	Bezpiecznik 10A zasilany z automatycznego przełącznika fazowego
NR902		j.w.	90 - Sterownia	00 - ROT	Bezpiecznik 16A

Nr obwodu	Typ przewodu	Zakończenie A	Punkt A	Punkt B	Zakończenie B
NR911		j.w.	91 - Stanowisko operatora I	00 - ROT	Bezpiecznik 10A zasilany z automatycznego przełącznika fazowego
NR912		j.w.	91 - Stanowisko operatora I	00 - ROT	Bezpiecznik 16A
NR921		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	00 - ROT	Bezpiecznik 10A zasilany z automatycznego przełącznika fazowego
NR922		j.w.	92 - Stanowisko operatora II	00 - ROT	Bezpiecznik 16A
NRS111	Przewód elektryczny, miedziany, wg wytycznych z projektu elektrycznego nie mniej niż 3x2,5 cm2	Podwójne gniazdo prądowe	11 - Most oświetleniowy nr 1	00 - ROT	Bezpiecznik 16A sterowany
NRS112		j.w.	11 - Most oświetleniowy nr 1	00 - ROT	j.w.
NRS113		j.w.	11 - Most oświetleniowy nr 1	00 - ROT	j.w.
NRS114		j.w.	11 - Most oświetleniowy nr 1	00 - ROT	j.w.
NRS115		j.w.	11 - Most oświetleniowy nr 1	00 - ROT	j.w.
NRS116		j.w.	11 - Most oświetleniowy nr 1	00 - ROT	j.w.
NRS117		j.w.	11 - Most oświetleniowy nr 1	00 - ROT	j.w.
NRS121		Potrójne gniazdo prądowe	12 - Most oświetleniowy nr 2	00 - ROT	j.w.
NRS122		j.w.	12 - Most oświetleniowy nr 2	00 - ROT	j.w.
NRS123		j.w.	12 - Most oświetleniowy nr 2	00 - ROT	j.w.
NRS124		j.w.	12 - Most oświetleniowy nr 2	00 - ROT	j.w.
NRS125		j.w.	12 - Most oświetleniowy nr 2	00 - ROT	j.w.
NRS126		j.w.	12 - Most oświetleniowy nr 2	00 - ROT	j.w.
NRS127		j.w.	12 - Most oświetleniowy nr 2	00 - ROT	j.w.

Nr obwodu	Typ przewodu	Zakończenie A	Punkt A	Punkt B	Zakończenie B
NRS131		Potrójne gniazdo prądowe	13 - Most oświetleniowy nr 3	00 - ROT	j.w.
NRS132		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	00 - ROT	j.w.
NRS133		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	00 - ROT	j.w.
NRS134		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	00 - ROT	j.w.
NRS135		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	00 - ROT	j.w.
NRS136		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	00 - ROT	j.w.
NRS137		j.w.	13 - Most oświetleniowy nr 3	00 - ROT	j.w.
NRS141		Potrójne gniazdo prądowe	14 - Most oświetleniowy nr 4	00 - ROT	j.w.
NRS142		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	00 - ROT	j.w.
NRS143		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	00 - ROT	j.w.
NRS144		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	00 - ROT	j.w.
NRS145		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	00 - ROT	j.w.
NRS146		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	00 - ROT	j.w.
NRS147		j.w.	14 - Most oświetleniowy nr 4	00 - ROT	j.w.
NRS151		Podwójne gniazdo prądowe	15 - Wieża lewa	00 - ROT	j.w.
NRS152		j.w.	15 - Wieża lewa	00 - ROT	j.w.
NRS161		j.w.	16 - Wieża prawa	00 - ROT	j.w.
NRS162		j.w.	16 - Wieża prawa	00 - ROT	j.w.
NRS171		Po trzy pojedyncze gniazda na obwód rozmieszczone na wysokości relingu sceny – odległość między gniazdami 1m.	17 – Reling lewy sceny	00 - ROT	j.w.
NRS172			17 – Reling lewy sceny	00 - ROT	j.w.
NRS173			17 – Reling lewy sceny	00 - ROT	j.w.

Nr obwodu	Typ przewodu	Zakończenie A	Punkt A	Punkt B	Zakończenie B
NRS181		Po trzy pojedyncze gniazda na obwód rozmieszczone na wysokości relingu sceny – odległość między gniazdami 1m.	18 – Reling prawy sceny	00 - ROT	j.w.
NRS182			18 – Reling prawy sceny	00 - ROT	j.w.
NRS183			18 – Reling prawy sceny	00 - ROT	j.w.
NRS311		Podwójne gniazdo prądowe	31 - Kulisa lewa	00 - ROT	j.w.
NRS312		j.w.	31 - Kulisa lewa	00 - ROT	j.w.
NRS321		j.w.	32 - Kulisa prawa	00 - ROT	j.w.
NRS322		j.w.	32 - Kulisa prawa	00 - ROT	j.w.
NRS331		j.w.	33 - Zascenie	00 - ROT	j.w.
NRS332		j.w.	33 - Zascenie	00 - ROT	j.w.
NR63A141	Przewód elektryczny, miedziany, wg wytycznych z projektu elektrycznego	Pojedyncze naścienne gniazdo siłowe	14 - Kulisa prawa	00 - ROT	Bezpiecznik 63A

Wszystkie przyłącza, gniazda i wtyki DMX w technologii 5-pinowej
W miejscu szaf rack przewody sygnałowe powinny być pozostawione z zapasem dwukrotnej wysokości szafy rack, ale nie mniej niż 2,5 m.

Miejsca styku, między branżą elektryczną i mechaniczną, zaznaczone na pomarańczowo, powinny być połączone przez branżę elektryczną, która też powinna wykonać pomiary po połączeniu wszystkich elementów od zabezpieczeń do gniazd.